

**Job No:** 01

**Job Name:-** Prepare the clocked RS flip-flops and check its truth table and operation.


**Objectives of the experiment:-**

- ক. Clocked R-S Flip-Flop এর কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা।
- খ. এর আউটপুট অবস্থা চিন্তিতকরণ।

**Necessary equipment:-**

- ক. NAND গেট আই . সি (7400)- ১টি।
- খ. এল . ই . ডি (LED)- ২টি।
- গ. ট্রেইনার বোর্ড – ১টি।
- ঘ. পাওয়ার সাপ্লাই।
- ঙ. সংযোগ তার।

**Circuit Diagram:-**

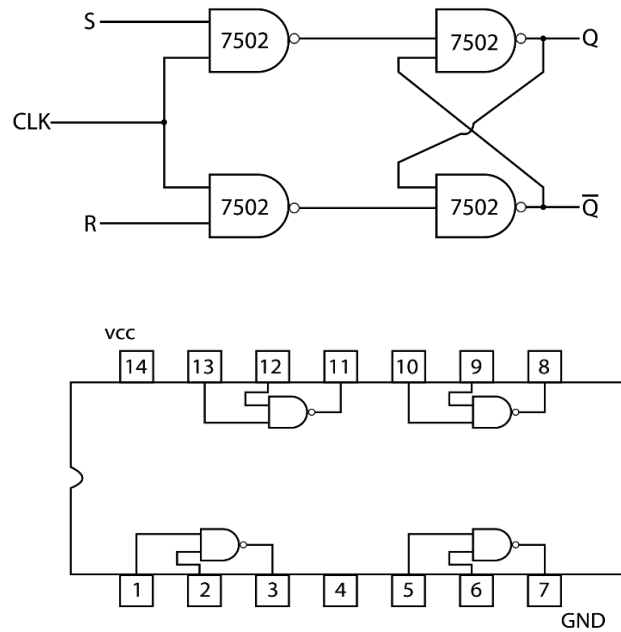

চিত্র: Clocked RS Flip-Flop Circuit Diagram.

**Truth Table:-**

ইনপুট		আউটপুট
Set (S)	Reset (R)	Q
0	1	Reset
1	0	Set
1	1	Invalid
0	0	No Change

চিত্র: Clocked R-S Flip-Flop Truth Table.

**Working Procedures:-**

1. সার্কিট ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত চিত্রানুযায়ী সংযোগ প্রদান করতে হবে।
2. সার্কিট বা বর্তনীতে সংযোগসমূহ পরীক্ষা করতে হবে এবং ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে হবে।
3. এবার সংযোগ ঠিক থাকলে সরবরাহ প্রদান করতে হবে।
4. সুইচ-এর মাধ্যমে সার্কিটে ইনপুট প্রদান করতে হবে এবং প্রাপ্ত আউটপুটকে প্রদত্ত ট্রুথ টেবিলের সাথে তুলনা করতে হবে।

**Precautions:-**

1. সার্কিটসমূহকে নির্ভুলভাবে সংযোগ দিতে হবে।
2. পাওয়ার সাপ্লাই প্রদানের পূর্বে সংযোগসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।
3. যন্ত্রপাতিসমূহকে সাবধানতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে।

**Remarks:-**

--মৌলিক NAND গেট RS ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট ডেটা সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং এইভাবে এর উভয় আউটপুট থেকে আবার তার ইনপুটগুলিতে প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। আরএস ফ্লিপ ফ্লপ এর আসলে তিনটি ইনপুট আছে, SET, RESET এবং এর বর্তমান আউটপুট Q এর বর্তমান অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।